

数字逻辑

Chapter 1 数字系统与信息

信息的表示与数字系统

信息

- 信号是信息表示的物理载体
- 数字信号广泛采用两个离散值，称为二进制

数字系统

数字系统是一种离散信息处理系统，采用一组离散形式的信息作为输入，采用一组离散形式的内部信息操控**系统状态**，产生离散形式的信息作为**输出**。

数制与算术运算

数制

数的表示规则称为数制

- 基底(r): 一个数值所包含的数字符号的个数
- 权(r^i): 数字符号的位置所决定的值
- 任何一个数值，都是各位数字本身的**值与其权之积的总和**

数制转换

1. m进制转十进制

按权展开

2. 十进制数转m进制

整数部分除m取余（得到的余数从右向左排列），小数部分乘m取整（得到的整数从左向右排列）

3. 二-八-十六进制互转

分组转换

算术运算

加减乘与十进制时类似

编码

确定规则，然后按此规则编出代码，并给代码赋以一定的含义，就是编码

BCD码

用4位二进制表示十进制的10个数字，注意BCD码仍是 十进制数

字符编码

ASCII码、Unicode....

校验位

在二进制编码额外添加的一位，用于表示编码中1的个数是奇数还是偶数

- 偶校验：偶数个 “1” ， 校验位是 “0”
- 奇校验：奇数个 “1” ， 校验位是 “0”

无法确定哪一位出错

格雷码

在一组数的编码中，若任意两个相邻的代码只有一位二进制数不同，则称这种编码为格雷码

- 优点
能够减少误差
- 编码方式
前一半数值：左边最高位为0，往右各位由原二进制编码的每一位与它左边相邻位的偶校验构成
后一半数值：前一半逆序排列，并将左边最高位置1

十进制数	自然二进制数	格雷码	十进制数	自然二进制数	格雷码
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

简单的， $(n + 1)$ 位格雷码的前 2^n 个与 n 位格雷码相同（首位置0）；后 2^n 个与 n 位格雷码的逆序相同（首位置1）

Chapter 2 布尔代数

二值逻辑



包括二值变量及对这些变量所施加的逻辑运算

- 与运算
- 或运算
- 非运算
- 异或运算

逻辑门

处理一个或多个输入信号，产生一个输出信号的数字电路称为逻辑门

■ 基本类型

  



可以通过 定时图 的方式表示时序中的逻辑门输入和输出关系

- 传播延迟

输入信号变化引起输出信号相应变化所需要的时间，用 t_G 表示

毛刺现象

$$Y = A \cdot \bar{S} + B \cdot S$$

  

在箭头所指的地方， $A = 1, B = 0, S = 0$ ，按理来说Y应该取1，但事实却是0，WHY?

观察电路，我们可以发现： S 到 Y 的延迟是0.9ns，而 \overline{S} 到 Y 的延迟是1.1ns，也就是说，若 S 发生变化（假设从1变0），那么0.9ns后 Y 收到的 S 信号已经变为0，而其收到的 \overline{S} 信号仍然为0！再过0.2ns后 \overline{S} 信号才变为1，电路恢复正常。

所以，毛刺现象产生的原因是：输入信号同时变化，但是他们经过组合电路到达输出信号的延迟不同，所以就会产生一个不稳定的一部分信号更新而一部分信号未更新。

布尔代数

基本概念

- 布尔代数：是一种处理逻辑变量和逻辑运算的代数方法
- 布尔表达式：是由二进制变量、常量0和1、逻辑运算符和括号组成的代数运算式
- 布尔函数：是由函数值变量、等号和布尔表达式组成的函数

布尔恒等式

■ 与运算

$$X \cdot 1 = X$$

$$X \cdot 0 = 0$$

$$X \cdot X = X$$

$$X \cdot \overline{X} = 0$$

■ 或运算

$$X + 0 = X$$

$$X + 1 = 1$$

$$X + X = X$$

$$X + \overline{X} = 1$$

$$\overline{\overline{X}} = X$$

■ 异或运算

$$X \oplus 0 = X$$

$$X \oplus X = 0$$

$$X \oplus \overline{Y} = \overline{X \oplus Y}$$

$$X \oplus 1 = \overline{X}$$

$$X \oplus \overline{X} = 1$$

$$\overline{X} \oplus Y = \overline{X \oplus Y}$$

有且仅有一个输入变量为1，异或结果为1。

布尔代数性质

1. 对偶原则
2. 德摩根律等定律

$$\overline{X_1 + X_2 + \dots + X_n} = \overline{X_1} \cdot \overline{X_2} \cdot \dots \cdot \overline{X_n}$$

$$\overline{X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n} = \overline{X_1} + \overline{X_2} + \dots + \overline{X_n}$$

3. 反函数，例如：

$$F = \overline{X}Y\overline{Z} + \overline{X}\overline{Y}Z$$

$$\overline{F} = (X + \overline{Y} + Z) \cdot (X + Y + \overline{Z})$$

布尔等式推导

例

$$AB + \overline{A}CD + \overline{A}BD + \overline{A}C\overline{D} + ABCD = B(A + D) + \overline{A}C$$

$$XY + \overline{X}Z + YZ = XY + \overline{X}Z$$

一致律定律

$$YZ = YZ(X + \overline{X})$$

布尔代数的标准形式

- 最小项

所有变量都以原变量或反变量的形式出现，且仅出现一次，这样的**乘积项**叫做最小项。n个变量，共有 2^n 个不同的最小项

- 最大项

所有变量都以原变量或反变量的形式出现，且仅出现一次，这样的**和项**叫做最大项。n个变量，共有 2^n 个不同的最大项

最小项有唯一取真取值，最大项有唯一取假取值

任意布尔表达式都可以唯一的变为标准和之积或标准积之和的形式

与离散数学中的最大项最小项相同

布尔代数的化简

优化的逻辑电路成本

1. 文字成本 L

布尔表达式中的文字的个数、最大/小项的个数要最少

2. 门成本 G

$$G = \text{全部文字数} + \text{除单个文字之外的全部项数} = L + T$$

代数化简

利用布尔代数中基本的布尔恒等式、代数性质等对布尔函数进行约简，进而能够简化数字电路

卡诺图化简


基本概念

卡诺图：

- 方格组成的集合
- 每个方格对应一个最小项
- 水平和竖直依次排列变量

卡诺图的构造方式

1. 小方格的数量等同于最小项的数量
2. 采用格雷码排列，相邻的项只有一处不同

 

57

对应取值为真的方格处，里面要置1

化简的一般原则


最基本的原则：

1. 矩形的方格数必须是2的幂次方：1、2、4、8
2. 找出最少的矩形来包含或覆盖所有标记为1的方格：矩形数尽可能少，矩形尽可能大
3. 根据矩形数写出最简式

如何实现？


第一点容易实现

 第二点要注意一些地方视觉不相连而实际相连，如：三个变量时有圆柱图，四个变量时有环图



卡诺图

圆柱图

 

卡诺图

环图


化简的具体方法：

1. 确定所有的主蕴涵项
2. 对全部质主蕴涵项进行求和
3. 加上其他主蕴涵项用来覆盖剩余的、不被质主蕴涵项所包含的最小项

主蕴涵项：卡诺图中不能被更大卡诺圈包含的、由 2^n 个1方格组成的矩形

质主蕴涵项：至少包括一个没有被任何其他主蕴涵项覆盖的方格的矩形


■ 例子 $F = \sum m(0,1,2,4,5,10,11,13,15)$

 

$$F = \bar{A}\bar{C} + ABD + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$

不完全确定函数的化简

无关最小项：在实际操作中不会出现或者取值对结果无影响的最小项，如：

 

在实际优化操作中，无关最小项可以取0也可以取1，怎么方便怎么取。对于上面的卡诺图，可以先假设X都是1，但是不认为X可以生成质主蕴含项，针对质主蕴含项得出公式后，可以加上含X的公式，然后得出优化的方程。

和之积优化

很简单，上面的卡诺图操作的对象也都是卡诺图中的“1”，优化出的结果都是积之和。

只需要把操作的对象换成卡诺图中的“0”，就能轻松得到优化后的和之积。

Chapter 3 组合逻辑电路分析与设计

一个组合逻辑电路由：

- m个布尔输入
- n个布尔输出
- n个转换函数

构成

组合逻辑电路的设计过程

设计过程分为五步：

1. 规范化——指定组合电路行为
2. 形式化——用真值表对输入输出形式化
3. 优化——优化逻辑，减少门输入成本，如卡诺图优化
4. 工艺映射——将优化后逻辑映射到实现工艺
5. 验证——验证设计正确性

规范化

确定输入输出范围

形式化


得出真值表或者布尔函数

优化


用卡诺图优化，降低门输入成本

例子：由该真值表

Input BCD	Output Excess-3
A B C D	W X Y Z
0 0 0 0	0 0 1 1
0 0 0 1	0 1 0 0
0 0 1 0	0 1 0 1
0 0 1 1	0 1 1 0
0 1 0 0	0 1 1 1
0 1 0 1	1 0 0 0
0 1 1 0	1 0 0 1
0 1 1 1	1 0 1 0
1 0 0 0	1 0 1 1
1 0 0 1	1 0 1 1

 

得出了4个卡诺图：

 


最后化简得到：

- $W = A + BC + BD$
- $X = \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{BCD}$
- $Y = CD + \overline{CD}$
- $Z = \overline{D}$

还可以通过**共享电路**进行进一步优化，如令 $\overline{CD} = \overline{C + D} = \overline{T}$ ，则有：

- $W = A + BT$
- $X = \overline{BT} + T\overline{B}$
- $Y = CD + \overline{T}$
- $Z = \overline{D}$

最后得到下图所示电路：

 


工艺映射

通过连结词完备集将电路用一种或两种门表示出来

映射过程：

1. 用与非门/或非门替换掉与门和或门

 

2. 将反相器推过电路中的**扇出点**，其实就是一个变量不要用多个非门
3. 抵消掉反相器对
4. 重复2和3直到在a和b之间**只存在1个反相器**：
 - 电路输入或或非门的输出
 - 或非门输入

验证

人工逻辑验证或者模拟验证

组合逻辑功能模块

组合功能模块

在电路设计中经常使用的公共模块，每个功能模块对应一个组合电路实现。


基本逻辑函数

单变量函数

一个变量X的函数，可在输入处作功能块

多位函数

 一位函数的向量；粗线代表**总线**，是一个**向量信号**；可以从总线中分割出一个位子集。



使能函数

是否允许函数从输入传递到输出

引入**使能信号EN**。EN为1时允许，为0时不允许并输出一个**固定的信号值**，可能为0可能为1。

译码与编码

译码：输入 n 位，输出 m 位，其中 $n \leq m \leq 2^n$

编码：输入最大 m 位，输出 n 位，其中 $n \leq m \leq 2^n$

译码与编码互逆

译码器

实现译码功能的电路


译码有 n 位输入 m 位输出，

1-2译码器

A	D ₀	D ₁
0	1	0
1	0	1

$$D_0 = \overline{A}$$

$$D_1 = A$$

 

2-4译码器

简单的来讲，2-4译码器可以由两个1-2译码器加上4个与门（作用于四种输出）构成


$n-2^n$ 译码器

需要 2^n 个与门，其中每个与门和两个译码器连接，这两个译码器的输入相等或者只相差1，并且输入之和为 n 。不断展开，直到展开到1-2译码器。

通过修改 $n-2^n$ 译码器，可以得到 $n-m$ 译码器，如7-128译码器可以由3-8译码器和4-16译码器和128个与门构成。

带使能的译码器

 电路输出增加 使能信号-EN , 并且 $n - 2^n$ 译码器再增加 2^n 个输出与门以结合使能:



当EN为0时, A_0, A_1 变为X, X可以表示0或者1

EN	A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

此时相当于EN为输入信号, A_0, A_1 为输出端 选择信号

基于译码器的组合电路设计

- 实现1个函数, 其中有n个变量
- 一个 $n - 2^n$ 译码器, 译码器输出对应最小项; 1个或门, 将最小项或起来 (最小项之和)
- 简单来说, n个输入能输出所有的最小项或者最大项; 将所有最小项和起来或者最大项或起来就能得到最后的电路

但是直接通过译码器得到组合电路, 就相当于没有用卡诺图把最小项之和优化成积之和, 门输入成本太高

编码器

十进制——BCD编码器

- 输入: 10位代表从0到9, (D_0, \dots, D_9)
- 输出: 4位BCD码
- 函数: 若输入位 D_i 是1, 则输出(A_3, A_2, A_1, A_0) 是i的BCD码

步骤: 真值表→卡诺图优化→优化

有布尔方程:

- $A_3 = D_8 + D_9$
- $A_2 = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$
- $A_1 = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$
- $A_0 = D_1 + D_3 + D_5 + D_7 + D_9$

但是如果输入有不只一个1, 该编码器就无法工作

优先编码器

下面以五输入十进制-BCD编码器为例讲解如何解决这个问题

No. of Min-terms/Row	Inputs					Outputs			
	D4	D3	D2	D1	D0	A2	A1	A0	V
1	0	0	0	0	0	X	X	X	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	0	1	X	0	0	1	1
4	0	0	1	X	X	0	1	0	1
8	0	1	X	X	X	0	1	1	1
16	1	X	X	X	X	1	0	0	1

$$A_2 = D_4$$

$$A_1 = \overline{D_4}D_3 + \overline{D_4}\overline{D_3}D_2 = \overline{D_4}F_1, F_1 = (D_3 + D_2)$$

$$A_0 = \overline{D_4}D_3 + \overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}D_1 = \overline{D_4}(D_3 + \overline{D_2}D_1)$$

$$V = D_4 + F_1 + D_1 + D_0$$

显然该编码器只人他看到的“第一个1”，后面的不管，然后输出对应BCD码

也就是说，D4的优先级最高，D3次之，D0优先级最低

选择和复用器


多路复用器

多路复用器是执行选择的逻辑电路，输入输出如下：

- 输入：一组待选择的数据，最多 2^n 个($I_0 \dots I_{2^n}$)；
一组用来进行选择的选择信号 n 个($S_{n-1} \dots S_0$)
- 输出：一个输出 Y

多路复用器通过改变选择信号 S ，就可以实现对带选择的数据 I 的选择输出

1. 2-1多路复用器

 

当 $S = 0$ 时，输出 I_0 ；当 $S = 1$ 时，输出 I_1

实际上，该多路复用器由：

- 一个1-2译码器
- 两个使能信号
- 2-输入或门


组成，由此可以得出下列的多路复用器

2. $2^n - 1$ 多路复用器

由：

- 一个 $n - 2^n$ 译码器
- 2^n 个使能信号
- 2^n 输入或门

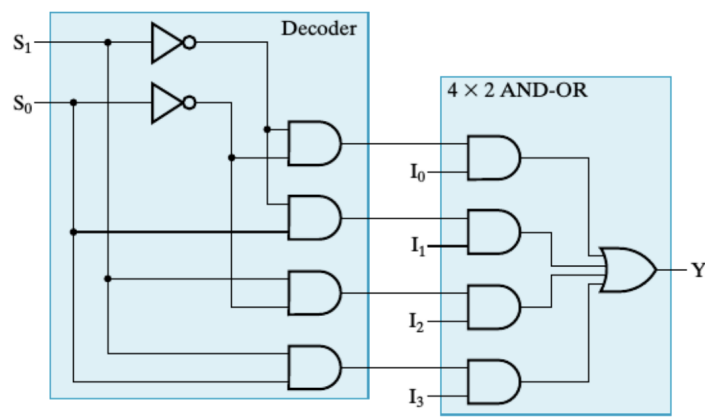
组成。其中 2^n 个使能信号和 2^n 个输入或门看作 $2^n \times 2$ 个与或门



位宽展开

上面所说的多路复用器的输入都是 **单个位**，多位的多路复用器输入采用 **位向量**

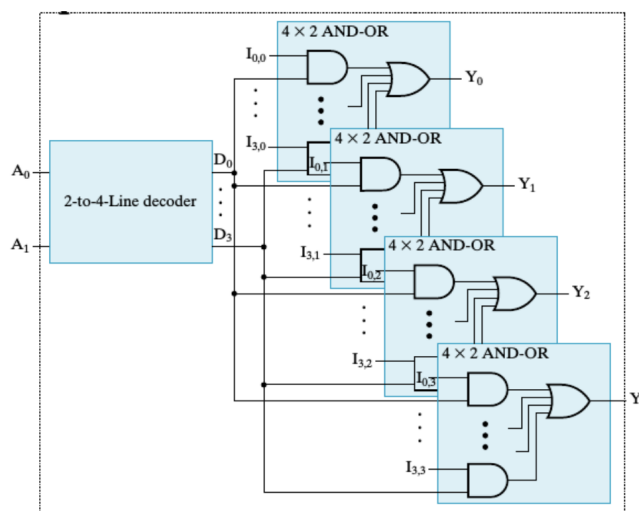也就是说 n 位的多路复用器要实现 n 个函数，有 n 个输出；在译码器之后要平行地使用 n 个 $2^n \times 2$ 个与或门



基于复用器的组合电路

实现 **m 个函数**，包含 n 个变量

1. m 位宽 $2^n - 1$ 多路复用器

- 得到函数真值表
- 根据真值表进行如下操作
 - 将函数输入 $S_n - 1, \dots, S_0$ 作为选择信号
 - 真值表中的值作为多路复用器的待选择数据
 - 将多路复用器的输出标识成函数输出


例子，格雷码到二进制码的转换：

Gray A B C	Binary x y z
0 0 0	0 0 0
0 0 1	1 1 1
0 1 0	0 1 1
0 1 1	1 0 0
1 0 0	0 0 1
1 0 1	1 1 0
1 1 0	0 1 0
1 1 1	1 0 1

1. 重新排列真值表使输入按 计数顺序

2. y和z通过一个双位8-1多路复用器实现：

A, B, C连到选择信号；y和z连到输出信号，各自的真值连到待选择数据：

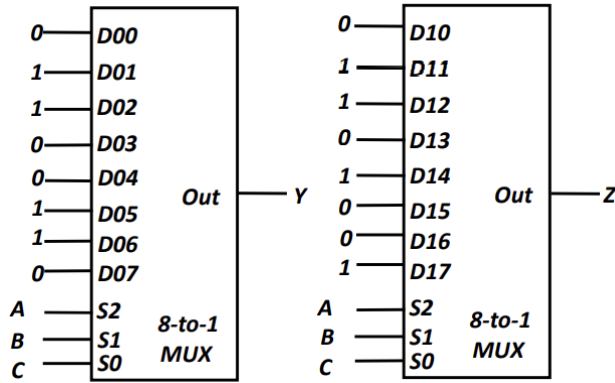

2. m位宽的 $2^{n-1} - 1$ 多路复用器


先得到函数的真值表：

- 重排真值表，使得输入按照计数升序
- 基于n-1个变量值，将真值表中的 行配对，其中n-1个变量一致
- 设剩下的变量为X
- 每一配对中，将输出表达成(0, 1, X, \overline{X})

根据真值表：

- 将n-1个变量作为选择信号
- (0, 1, X, \overline{X})作为待选择数据
- 将多路复用器的输出标识成函数输出

Gray A B C	Binary x y z	Rudimentary Functions of C for y	Rudimentary Functions of C for z
0 0 0	0 0 0	F = C	F = C
0 0 1	1 1 1		
0 1 0	0 1 1	F = \overline{C}	F = \overline{C}
0 1 1	1 0 0		
1 0 0	0 0 1	F = C	F = \overline{C}
1 0 1	1 1 0		
1 1 0	0 1 0	F = \overline{C}	F = C
1 1 1	1 0 1		

 

行配对：在上图右侧的多路复用器中,我们可以看到:对于某个AB的组合,Z的值仅由C决定.所以行配对就是要得出AB相同时的函数输出与C的关系,以构建最终的多路复用器.

算术功能模块

迭代组合电路

基本思想：利用规律性来简化设计

在实现算术功能时，一般是对二进制向量进行操作，对向量中的每一位进行**同样**的子函数操作

所以可以重复使用一些功能

单元：子函数模块

迭代阵列：相互连接的单元的阵列

二进制加法器


半加器

输入：X, Y

输出：和位S, 进位C

X	0	0	1	1
+ Y	+ 0	+ 1	+ 0	+ 1
C S	0 0	0 1	0 1	1 0

公式： $S = X \oplus Y$, $C = X \cdot Y$

 

全加器


输入：X, Y, 进位Z

输出：和位S, 进位C

真值表：	X	Y	Z	C	S
	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1
	0	1	1	1	0
	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1

公式： $S = X \oplus Y \oplus Z$, $C = XY + (X \oplus Y)Z$


电路图：

 

实际上全加器由两个半加器和一个或门组成


4位行波进位加法器

单元是1位全加器

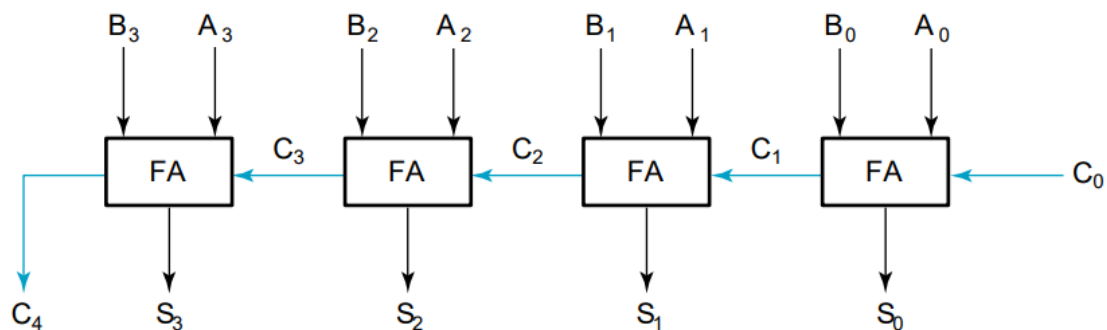

二进制加减法器

按照补码的加法执行

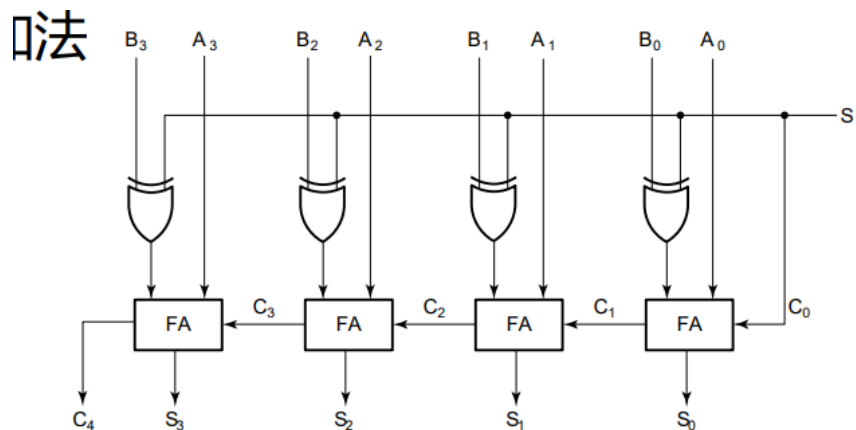

当 $S=1$ 时，对 B 按位取反（反码）， $C_0 = 1$ 使得 B 变成补码（反码+1）。注意，最终计算得到的结果如果没有产生进位，那么需要对结果求补并添加负号；如果产生进位则计算结果就是真实结果，进位不用管他。

当 $S=0$ 时，等同于二进制加法

有符号的二进制加减法

负数的合理表示

在二进制加减法器中我们发现，减法在该电路模块中还没有完全完成，还需要根据是否有进位来进行校正；并且上面的加减法器只适用于无符号数加减。为解决这一问题，需要引进新的负数表示方法：**符号-二进制补码表示法**。

符号-二进制补码表示法： 负数用其绝对值的补码来表示，包括绝对值的符号位0

有符号的二进制加法

用补码表示负数的两个有符号二进制数的加法运算，只需要将其包含符号位在内的两个数相加，然后丢弃进位

有符号的二进制减法

用补码表示负数的两个有符号二进制数的减法运算，对减数取补，再将其与被减数相加，然后丢弃进位


所以，只要采用**符号-二进制补码表示法**，上面的二进制加减法器的电路仍然可以正常使用，而此时不需要在进行计算后的校正操作

溢出

溢出：两个 n 位数产生的结果需要用 $n+1$ 位数保存，那么称其发生了溢出

溢出检测

如果**符号位的进位输入与进位输出**不相等，那么发生了溢出

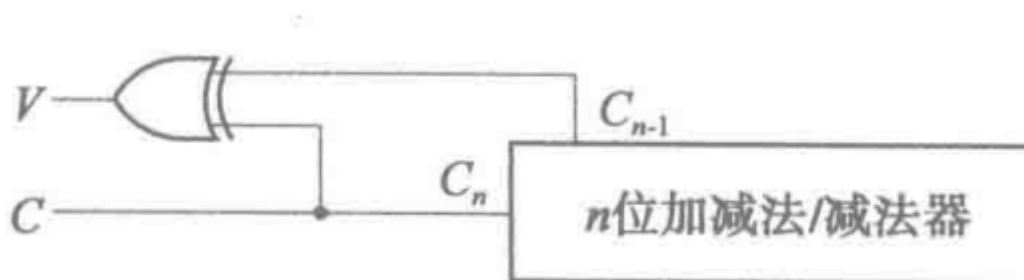

压缩

从一个基本电路（如二进制加法器或乘法器）出发，将已有的电路转换成有用的、较简单的电路来简化设计，从而代替直接设计电路。针对特定应用将已有电路简化成一个简单电路，我们称这个过程为**压缩**

对于已经设计好的功能块，通过将其输入端的值固定、传递和取反，即可实现新的功能

递增/递减

由加减法器压缩可得

Chapter 4 时序电路分析与设计

时序电路简介

概念

时序电路：电路任意时刻的稳态输出，不仅取决于该时刻的输入，而且与前一时刻电路的状态有关，即输出=F(输入，状态)

由存储元件（存储当前状态）和组合电路（决定下一状态与输出）连接而成

组合电路：

- 输入：从外部输入信号+当前状态
- 输出：往外部输出信号+下一状态

存储单元：


- 输入：下一状态
- 输出：新的当前状态

时序电路类型


- 同步时序电路
触发器 作为基本元件，状态只会在时钟上升/下降的边沿发生
- 异步时序电路
锁存器 作为基本元件，状态可以在任意时间发生变化

锁存器

S-R锁存器

 

图形符号：

 

由两个交叉耦合的或非门构成，禁止S=1且R=1的输入

可以观察到Q与P的取值总是相反的，所以P也可以写为 \overline{Q}

S	R	Q	\bar{Q}	
1	0	1	0	置位状态
0	0	1	0	
0	1	0	1	复位状态
0	0	0	1	

得到真值表

进行时序行为分析，得：

S_D	R_D	Q	Q^*
0	0	0	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0


01变0，10变1，00不变

$$\text{即 } Q_{t+1} = \overline{S_t} \cdot \overline{R_t} \cdot Q_t, \quad \bar{Q}_{t+1} = \overline{R_t} \cdot \overline{S_t} \cdot \bar{Q}_t$$

为什么R=1且S=1是不稳定的状态？

简单来说，当输入从 $R = 1, S = 1$ 变为 $R = 0, S = 0$ 时，因为传播延迟，R和S不会同时变为0，就会产生“10”或“01”的中间态，导致Q的值改变，而Q改变的值是未知的（你不知道RS是变成10还是01）。

$\bar{S} - \bar{Q}$ 锁存器

 

由两个交叉耦合的或非门构成，禁止 $\bar{S} = 0$ 且 $\bar{R} = 0$ 的输入


真值表：

S'_D	R'_D	Q	Q^*
1	1	0	0
1	1	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0

时钟S-R锁存器


在 $\overline{S} - \overline{R}$ 锁存器基础上添加额外控制信号C，以此开启或关闭（触发）锁存器的功能

 - 当C=1时：实现S-R锁存器的功能(因为相当于对S和R取反了， $\overline{S} - \overline{R}$ 变成 $S - R$)
- 当C=0时：锁存器不受输入的影响(相当于输入为11的 $\overline{S} - \overline{R}$)



D锁存器

在时钟 $S - R$ 锁存器的基础上添加了一个反相器，消除了未定义状态。

 

- D: 数据信号
- C: 控制信号

可以看到，D锁存器与SR锁存器的区别就是输入信号从S和R变成了D，其中S就是D而R是 \overline{D} ，这样确保了不会出现 $S \cdot R = 1$ 的情况

锁存器作为存储单元的问题

时钟信号 $C=1$ 时，锁存器开始改变状态；锁存器的输出端通过某些组合电路与一些锁存器的输入端相连。而在时钟信号保持为1的这段时间，如果锁存器的输入信号发生变化，锁存器会响应这一变化进入新的状态然后将其输出，而不是保持原来的状态，这会引起一系列的状态变化。最终锁存器会进入一个不可预测的状态。

触发器


触发：输入信号值的改变可以控制内部锁存器的状态

触发器泛指用于记忆1位二进制信号的基本单元电路，其中锁存器是触发器的基本构成部分

触发器解决了锁存器中存在的上述问题

脉冲触发式触发器（主从触发器）

由两个时钟S-R锁存器串联而成，其中第二个锁存器的时钟信号由反相器取反

 

从左到右的输入到输出路径被时钟信号不同取值切断：

- 左：主锁存器， $C=1$ 时能够根据输入改变状态
- 右：从锁存器， $C=0$ 时能够根据输入改变状态

从该电路图可以看到，当 $C=1$ 时，触发器的输出不会立即改变；等到 $C=0$ 时输出信号才会发生改变

缺点：1箝位

当 $C=1$ 时， S 变为1再变为0，主锁存器 Q 被置1，然后当 $C=0$ 时，从锁存器输出1，一切正常；


可是如果当 $C=1$ 时， S 变为1再变为0之后， R 再变为1然后恢复为0，此时原本已被置1的主锁存器又被置0，原先置1的操作没有传到从锁存器就被顶掉了，这就是1箝位

边沿触发式触发器（使用最为广泛）


采用**边沿触发**来代替主从触发

边沿触发器忽略在常数水平的脉冲，只有在**时钟信号转换**的时候被触发

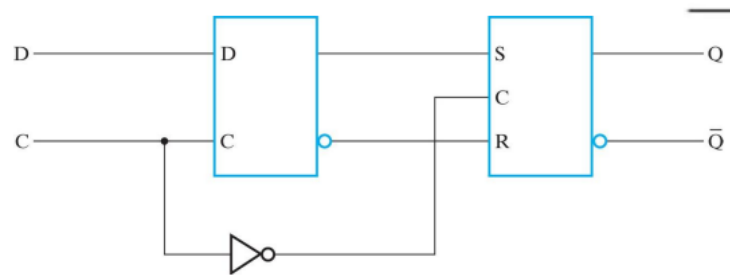负边沿触发的D触发器：1跳变到0触发。相当于把主从 $S-R$ 触发器的第一个时钟 $S-R$ 锁存器换成了时钟 D 锁存器



正边沿触发的D触发器：0跳变到1触发

 

正边沿比负边沿多一个取反

为什么边沿触发可以避免1箝位?


因为发生1箝位的原因究其根本在于时钟信号C保持高电平1时，输入的变化还未反应到输出就可能被下一个输入顶掉

而边沿触发保证了只有“一次”输入，自然就消除了1箝位的问题


直接输入

直接置位或者预置，以及直接复位或者清零

在时钟正常运行之前，将触发器设置成一个**初始状态**

 

存储单元的标准图形符号

 

时序电路分析

基本模型

电路输入、输出及当前状态的时序模型

- 当前状态存储在触发器存储元件
- 下一状态是当前状态和输入的布尔函数
- 时间 t 时的输出是 t 时状态的布尔函数

状态表

输入、输出、状态构成的多变量表

- 当前状态：状态变量的合法值
- 输入：合法的输入组合
- 下一状态：基于当前状态和输入的 $(t+1)$ 时的状态值
- 输出：基于当前状态和输入的输出值

从真值表的角度理解：输入=输入+当前状态，输出=输出+下一状态

状态表可以用下一状态和输出函数推导

一维状态表

输出栏是在当前时刻状态和输入的组合下的输出值；当前状态和输入合并在一个组合栏中

	Present State		Input	Next State		Output
	A	B	X	A	B	Y
$D_A = AX + BX$	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1	0
$D_B = \bar{A}X$	0	1	0	0	0	1
	0	1	1	1	1	0
$Y = (A + B)\bar{X}$	1	0	0	0	0	1
	1	0	1	1	0	0
	1	1	0	0	0	1
	1	1	1	1	0	0

二维状态表

当前状态列在表的左侧，输入则从左到右列在表的第一行组成二维表描述下一状态及输出

	Present State		Next State				Output	
			X = 0		X = 1		X = 0	X = 1
	A	B	A	B	A	B	Y	Y
$D_A = AX + BX$	0	0	0	0	0	1	0	0
	0	1	0	0	1	1	1	0
$D_B = \bar{A}X$	1	0	0	0	1	0	1	0
	1	1	0	0	1	0	1	0
$Y = (A + B)\bar{X}$								

如果交换后两行顺序，状态行和输入列符合格雷码的顺序，与卡诺图匹配！


37

状态图

采用图形式表示状态表中的输入输出信息

- 每个状态用一个圆圈表示
- 每个状态转移用当前状态和下一状态的有向线段表示
- 在有向线段上标注出输入表示造成状态转移的原因

例子：

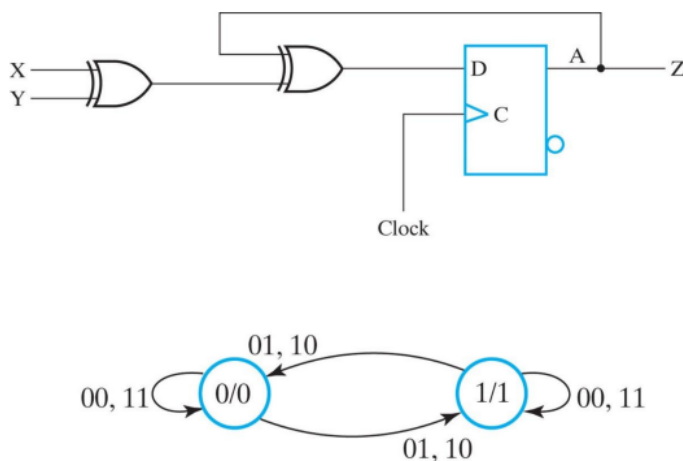


Present State	Inputs		Next State	Output
A	X	Y	A	Z
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Moore型和Mealy型状态图

状态图分为**Moore型**和**Mealy型**

Moore型的输出放在圆圈里，Mealy型的输出放在有向线段上

 

Moore型

 

Mealy型


通过观察可以发现：Moore型输出**只依赖于状态**，Mealy型输出依赖于状态和输入

一般认为大型电路用状态表，小型电路用状态图更直观

等价状态

如果两个状态对每一个输入都产生相同的输出，并且下一状态也是一致的，那么这两个状态是等价的

彼此等价的两个状态可以**合并**为一个新状态

 


S2与S1等价

混合型

在实际设计中，一个电路中可能有些输出是Moore型的，有些是Mealy型。

两种类型可以相互转换

时序电路分析

 

易得：

- 输入：无
- 输出：Z
- 状态：A、B、C


之后要去找状态函数和输出函数，即：

- $A(t+1) = ?$
- $B(t+1) = ?$
- $C(t+1) = ?$
- $Z = ?$

很容易能看出有 $Z = A$

而 $D_A = BC$, $D_B = \overline{B}C + B\overline{C}$, $D_C = \overline{A}C$, 根据这个式子得出状态表和状态图

A B C	A'B'C'	Z
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 0	0
0 1 0	0 1 1	0
0 1 1	1 0 0	0
1 0 0	0 0 0	1
1 0 1	0 1 0	1
1 1 0	0 1 0	1
1 1 1	1 0 0	1

 

时序电路设计

设计过程

具体步骤：

1. 规范化：规格说明
2. 形式化：得到状态表或状态图
3. 状态分配：给存储单元的状态分配二进制码
4. 确定触发器的输入方程：
 - 选择触发器类型，并且根据状态表中的下一状态推导出触发器输入方程，也就是状态方程
5. 确定输出方程：
 - 根据状态表中的输出推导出输出方程
6. 优化：对方程进行优化
7. 工艺映射：
 - 从方程中得到电路并且映射到触发器和门工艺
8. 验证：验证最终设计的正确性

规范化

描述电路的时序行为

例：序列识别器 001101011101.....

- 一个时序电路, 其能在输入序列中发现目标序列时产生特定的输出, 如识别一个输入序列1101的出现

形式化


状态：一系列加载到电路的历史输入的抽象

初始状态：提供一个硬件机制使电路从任何未知状态进入初始状态


根据状态分析获得状态图或状态表

仍以上面的序列识别器为例，其可以形式化出4个状态

 A: 无子序列被识别； **B:** 观察到子序列1
C: 观察到子序列11； **D:** 观察到子序列110



发现对于一些输入，没有相应的转移弧，如状态A输入0。补充转移弧后：

 

得到了状态图之后，分析得到状态表：

Present State	Next State		Output	
	x=0	x=1	x=0	x=1
A	A	B	0	0
B	A	C	0	0
C	D	C	0	0
D	A	B	0	1

Mealy型的转化和Moore型的转化并不相同，Moore型的状态更多

状态分配（状态赋值）

通过编码将形式化得到的所有状态分配**唯一**的代码


n个状态需要至少 $\log_2 n$ 位的编码

编码的方式一般有：计数编码、格雷编码、单热点编码等

确定触发器的状态方程、确定输出方程与优化

画出状态表与卡诺图：

Present State	Next State		Output	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
0 0	0 0	0 1	0	0
0 1	0 0	1 0	0	0
1 0	1 1	1 0	0	0
1 1	0 0	0 1	0	1

 

74

然后得出状态方程：
 $D_1 = Y_1 \bar{Y}_2 + X \bar{Y}_1 Y_2$
 $D_2 = \bar{X} Y_1 \bar{Y}_2 + X \bar{Y}_1 \bar{Y}_2 + X Y_1 Y_2$
 $Z = X Y_1 Y_2$ 门输入成本G=22

经过优化后，得到：
 $D_1 = Y_1 Y_2 + X Y_2$
 $D_2 = X$
 $Z = X Y_1 \bar{Y}_2$ 门输入成本G=9

工艺映射

根据优化后的方程得到时序电路

验证

手工验证或模拟验证

状态机设计

有限状态机(FSM)包含：三个集合I,O,S和两个函数f和g

- I, O, S分别是输入、输出和状态集合
- f是下一状态函数f(I,S), g是输出函数f(S)[Moore]或者f(I,S)[Mealy]

状态图和状态表都可以用于表示FSM，但是难以处理具有大量输入和输出的电路


当输入输出过多时，采用 状态机图 (SMD)

状态机图模型

增加了在状态上定义Mealy输出的标识（直接连到状态节点上）

基于**输入条件**、**转移条件**、**输出条件**产生输出行为：

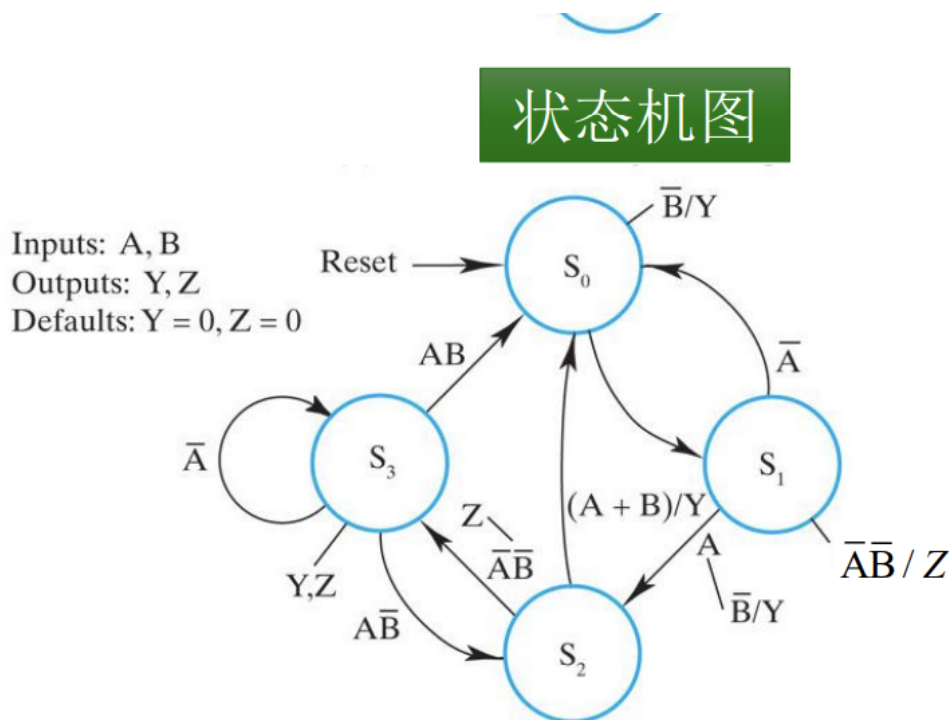- 输入条件：采用输入变量的布尔表达式或方程来表示，其值为0或1
- 转移条件(TC)：在转移弧上的输入条件
- 输出条件(OC)：如果其等于1，则造成输出行为发生；否则，输出行为不发生




比如在上图中， S_1 到 S_0 的弧上的 \bar{A} 即为转移条件,满足 $\bar{A} = 1$ 时条件转移

具体输出行为：

- Moore输出行为：无条件，只依赖于状态。如上图连接在 S_3 的Y, Z，输出Y, Z = 1
- 非转移条件依赖(TCI)：Mealy输出行为由输出条件和斜线驱动，和相应状态连接。当输出条件为1时输出行为发生。如上图连接在 S_1 的 $\bar{A}\bar{B}/Z$ ，若 $\bar{A}\bar{B} = 1$ ，则产生输出Z=1
- 转移条件依赖(TCD)：Mealy输出行为和相应的状态转移连接，如果转移条件为1，则输出行为发生。如上图连接在 S_2 到 S_3 的转移条件上的Z，若 $\bar{A}\bar{B} = 1$ ，则有输出Z = 1

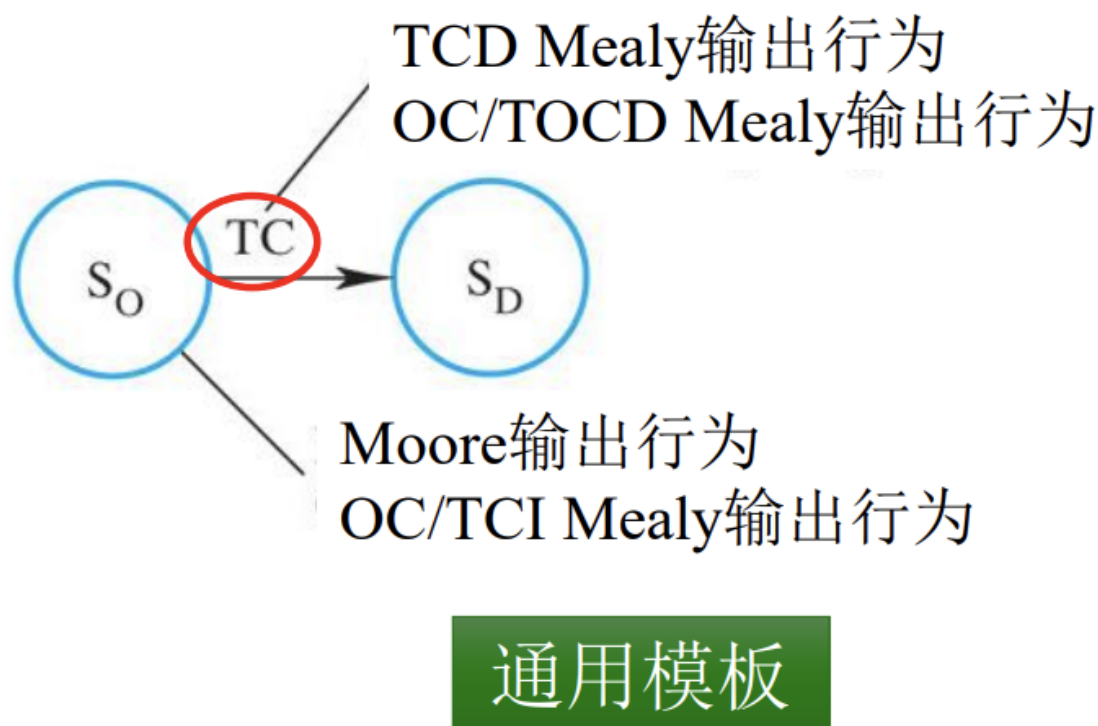- 转移和输出条件依赖(TOCD): Mealy输出行为由输出条件和斜线驱动, 与相应的转移状态相连接。转移条件和输出条件都为1, 则输出行为发生。如上图连接在 S_1 到 S_2 转移条件上的 \overline{B}/Y , 若 $A = 1$ 且 $\overline{B} = 1$, 则有输出 $Y = 1$



输出行为在以下情况发生:

- 无条件(Moore)
- TCI并且输出条件(OC)为1
- TCD并且转移条件(TC)为1
- TOCD并且TC和OC为1

约束检查

约束检测


- TC约束
 - 对状态 S_i , 从 S_i 出发的所有可能TC对 (T_{ij}, T_{ik}) , 有 $T_{ij} \cdot T_{ik} = 0$
状态不能同时向多个状态转移
 - 对状态 S_i , 对所有的可能的TC, T_{ij} , 有 $\sum T_{ij} = 1$
状态总要满足一个状态转移条件 (即使是转移到自身)
- OC约束
 - 对状态 S_i , 在其上或者其状态转移上有一致的输出变量但不同值的输出行为, 相应的输出条件对 (O_{ij}, O_{ik}) 是互斥的, 即 $O_{ij} \cdot O_{ik} = 0$
肯定不能同时输出一个变量的两个值
 - 对每个输出变量, 在状态 S_i 上或者在状态 S_i 转移上的输出条件必须覆盖所有可能的输入变量组合, 即 $\sum O_{ij} = 1$

转移约束

- 例 A: $X \cdot Y \neq 0$ 且 $X + Y \neq 1$, 因此两个约束都违反
- 例 B: $X \cdot \bar{X}Y = 0$, 但 $X + \bar{X}Y \neq 1$. 违反约束2


输出约束

 - 例 C: 对 $Z = 1$ 和 $Z = 0$, $X \cdot Y \neq 0$, 因此违反约束1
- 约束 $X + Y + \bar{Y} = 1$, 由于在 \bar{Y} 上输出默认值 Z , 因此约束2 满足。



约束检查例子

Defaults: $Y = 0, Z = 0$

 


- 转移约束:
 - S_0 : $(A \cdot B) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) = 0; (A \cdot B) + (\bar{A} + \bar{B}) = 1$
 - S_1 :
 - S_2 :
 - S_3 :
- 输出约束:

状态机图应用和设计

与时序电路的设计过程基本一致


Chapter 5 数字硬件实现——寄存器

CMOS电路

 


有两种模型，n沟道和p沟道：

- n沟道：触点习惯上为常开

 


- p沟道：源级和漏级位置互换，触点习惯上为常闭

 

第六章

开关电路

 CMOS电路就是用模拟晶体管的开关实现函数 F ，当 $F = 1$ 时电路要有一个通路， $F = 0$ 时电路没有通路



设计空间

电路设计是将逻辑门实现的逻辑电路映射到晶体管实现的电子电路，是从逻辑级到电路级的转换过程

相关参数：


- 扇入：一个门可能的输入数
- 扇出：一个门输出驱动的标准负载数
- 成本：晶体管大小、数目等因素

可编程逻辑器件

可编程逻辑器件（PLD）包含了用来实现逻辑功能的结构和控制内部连接或存储所需的信息

- 只读存储器(ROM)
- 可编程逻辑阵列(PLA)
- 可编程阵列逻辑(PAL)
- 现场可编程门阵列(FPGA)

这些可编程器件的不同之处在于与-或阵列的可编程位置：

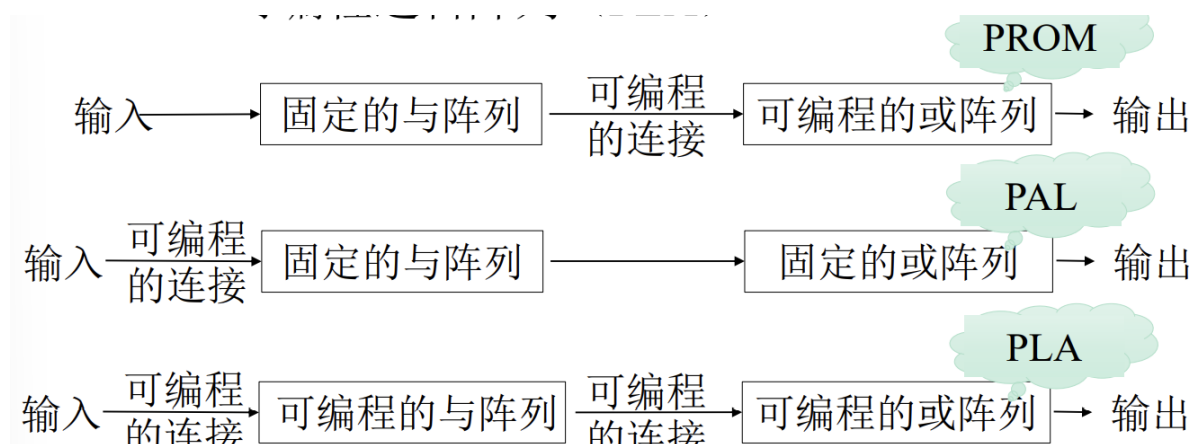

可编程实现技术

- 永久性固化编程：熔丝、反熔丝、掩膜编程
- 可重编程：编程点的存储单元、晶体管开关


只读存储器ROM

是非易失的存储二进制信息的器件

输入提供地址，输出提供定制选定的存储字的数据位：
 k 输入 (地址) \longrightarrow $2^k \times n$ ROM \longrightarrow n 输出 (数据)

实例:

■ 例： $2^5 \times 8$ ROM内部逻辑结构

 


对于一个 $2^k \times n$ 的ROM, 包括一个 $k - 2^k$ 译码器和 n 个或门, 每个或门有 2^k 个输入, 他们通过可编程连接点连接到译码器的每个输出

上面ROM中译码器的每一个输出都代表一个**存储地址**, 该地址上存储有数据, 根据那些数据, 编程决定他们是否与输出的或门直接连接, 就能最终将这些数据输出


可编程逻辑阵列PLA

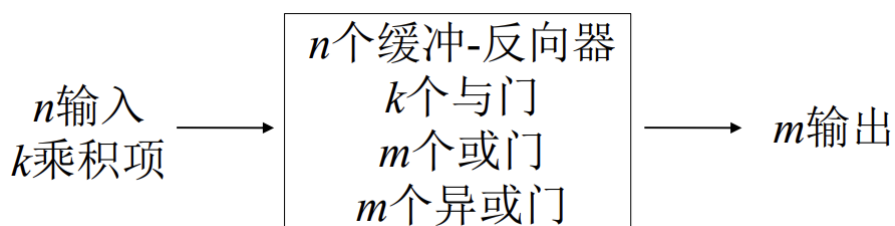相比ROM, PLA使用**与门阵列**代替译码器, 通过**编程**产生输入变量的乘积项, 然后把这些乘积项可选的连到或门以便生成 **布尔表达式的积之和**



- 输入和与门之间由 $2n \times k$ 可编程连接点, 经过与门之后产生所有需要的乘积项
- 与门和或门之间有 $k \times m$ 可编程连接点, 经过或门之后产生布尔表达式
- 与门和异或门之间有 m 可编程连接点, 有时得到的布尔表达式需要取反, 就用异或门

■ 例：3个输入、2个输出的内部逻辑图

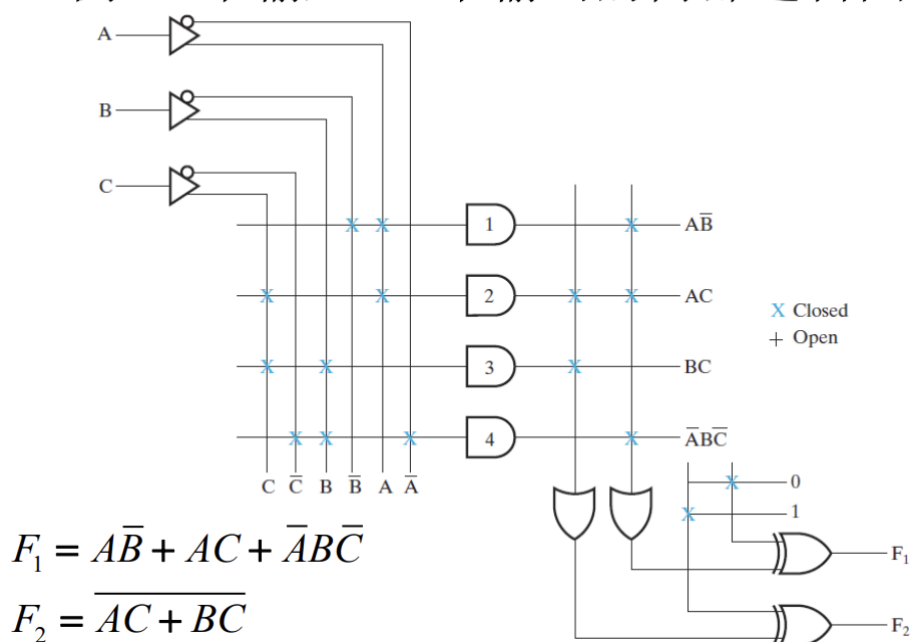

使用PLA设计电路，要尽可能地复用乘积项，以减小电路的规模

可编程阵列逻辑PAL

或门阵列固定，与门阵列可编程

通过与门得到最小项然后或门将最小项相加，最终得到积之和

- 可编程阵列逻辑器件 (PAL)

■ 例:

$$W = \sum m(2,12,13)$$

$$X = \sum m(7,8,9,10,11,12,13,14,15)$$

$$Y = \sum m(0,2,3,4,5,6,7,8,10,11,15)$$


$$Z = \sum m(1,2,8,12,13)$$

$$W = ABC\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$$

$$X = A + BCD$$


$$Y = \bar{A}B + CD + \bar{B}\bar{C}$$
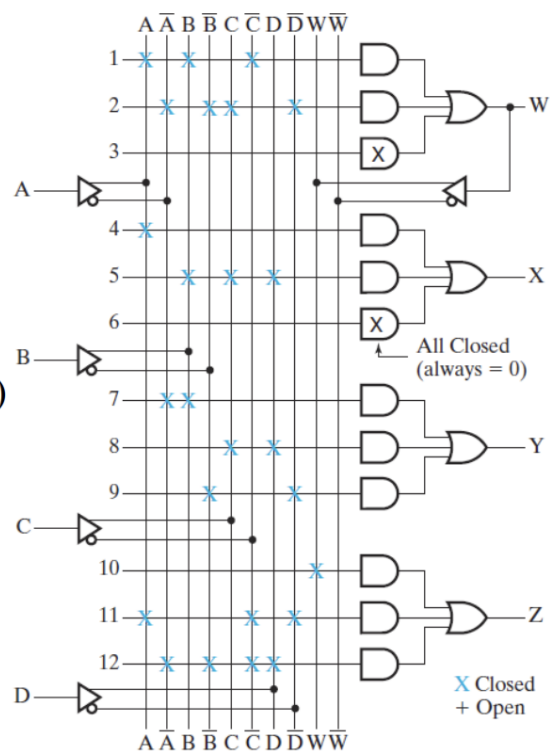
$$Z = W + A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$



现场可编程门阵列FPGA

由可编程逻辑块、可编程互联和可编程输入/输出引脚等三个可编程部件组成

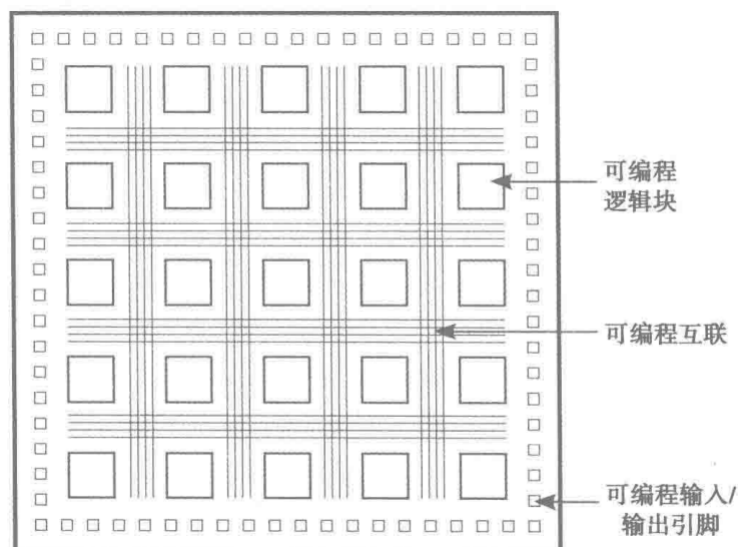

可编程逻辑块


采用查找表实现组合逻辑函数, 一个查找表是一个 $2^k \times 1$ 的存储器, 记录带有 k 个变量的函数的真值表, 称之为 k -LUT. 用多路复用器将多个 k -LUT 连接起来, 就能实现多于 k 个变量的函数

如何连接? 根据香农展开式定理: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_n f(x_1, x_2, \dots, 1) + \bar{x}_n f(x_1, x_2, \dots, 0)$

比如对于一个三输入的函数 $f(a, b, c)$, 可以用两个 2-LUT 实现 $f(a, b, 0)$ 和 $f(a, b, 1)$, 再连接 c 实现, 例如:

用多路复用器实现布尔函数

$$F(A, B, C) = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

 

当 $C = 1$ 时最小项为 m_3, m_5, m_7 , 所以得: $F(a, b, 1) = \bar{A}B + A\bar{B} + AB = A + B$; 当 $C = 0$ 时, 最小项为 m_6 , 所以得: $F(a, b, 0) = AB$ 。

得到两个函数之后, 在两个 2-LUT 电路相应的配置位中存放两个函数的真值表即可

