

实验四 综合电路设计实验报告

组长：张开元

学号：1120202079

班级：07112004

手机：13770509157

组员：管德伟

学号：1120202074

班级：07112004

手机：18555851991

组员：刘博文

学号：1120201883

班级：07112004

手机：18510892300

注：黑色字体内容不能改动，蓝色字体内容（为示例或说明）需删除和修改。

1. 实验题目

- 短跑计时器设计与实现（难度系数：0.9）

短跑计时器描述如下：

- 短跑计时器显示分、秒、毫秒；
- “毫秒”用两位数码管显示：百位、十位；
- “秒”用两位数码管显示：十位、个位；
- “分”用一位 LED 灯显示，LED 灯“亮”为 1 分；
- 最大计时为 1 分 59 秒 99，超限值时应可视或可闻报警；
- 三个按键开关：计时开始/继续（A）、计时停止/暂停（B）、复位/清零（C）。

2. 电路设计

下面将从模块的角度分析此电路设计。

第一个模块：key_rebounce，起到的作用是按键消抖。输入为时钟，复位信号和按键信号；输出是消抖过的按键信号。


第二个模块：running_count，也是此电路的核心模块，起到计时的作用。输

入为时钟、复位信号和多种按键信号；输出为分、秒、毫秒时间和是否超时。

第三个模块：display，作用是把分、秒与毫秒转换成能在 LED 灯上显示的信号。输入为时钟、复位信号和分、秒、毫秒的时间信息；输出为数码管选择信号和 LED 控制信号。

第四个模块：LED，作用是控制两个 LED 灯的亮灭。输入为时钟、复位信号和超时信号，输出为 LED 是否亮起。

第五个模块，也是总模块：timer，作用是将上面的四个模块合成一个总的电路。

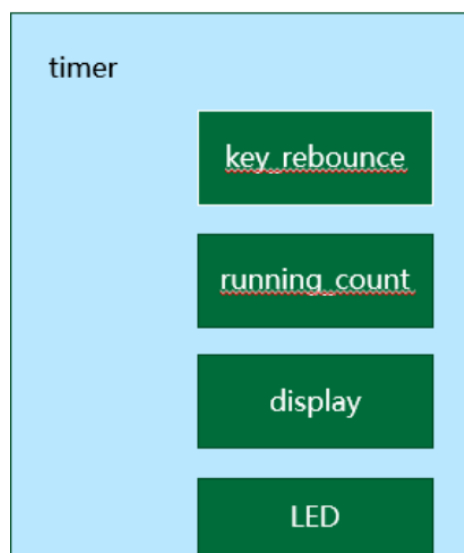

3. 电路实现

running_timer 模块：

```
module running_timer(
    input clk,
    input rst_n,
    input start_continue,
    input pause_stop,
    output wire[3:0] select_digit,
    output wire[7:0] show_led,
    output wire l1,
```

```

        output wire l2
    );

    //给 start_continue 消抖
    wire start_continue_out;

    key_rebound s_key_rebound(
        .clk      (clk),
        .rst_n    (rst_n),
        .key_in   (start_continue),
        .key_out  (start_continue_out)
    );

    //给 pause_stop 消抖
    wire pause_stop_out;

    key_rebound p_key_rebound(
        .clk      (clk),
        .rst_n    (rst_n),
        .key_in   (pause_stop),
        .key_out  (pause_stop_out)
    );

    wire min;
    wire [7:0] sec;
    wire [7:0] milisec;
    wire timeout;

    running_count u_running_count(
        .clk      (clk),
        .rst_n    (rst_n),
        .start_continue (start_continue_out),
        .pause_stop   (pause_stop_out),
        .min          (min),
        .sec          (sec),
        .milisec      (milisec),
        .timeout      (timeout)
    );

    //数字显示模块

```

```

display u_display(
    .clk            (clk),
    .sec            (sec),
    .milisec        (milisec),
    .select_digit   (select_digit),
    .show_led        (show_led)
);

```

//LED 显示模块

```

LED u_LED(
    .clk            (clk),
    .rst_n          (rst_n),
    .min            (min),
    .timeout         (timeout),
    .l1              (l1),
    .l2              (l2)
);

```

Endmodule

running_count 模块:

```

module running_count(
    input clk,                //时钟
    input rst_n,              //复位
    input start_continue,     //开始或继续输入
    input pause_stop,         //暂停或停止输入
    output reg min,           //记录分钟仅需 1 位
    output reg [7:0] sec,     //秒钟, BCD 码, 高 4 位是十位, 低四位是个位
    output reg [7:0] milisec, //毫秒
    output reg timeout        //超时标记
);

```

```

parameter STATE_IDLE      = "idle" ;
parameter STATE_COUNTING = "counting" ;
parameter STATE_PAUSE     = "pause" ;
parameter STATE_TIMEOUT   = "timeout" ;

```

```

reg [100:0] current_state;
reg [100:0] next_state;

```

```

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    //复位则回到默认态
    if(~rst_n) begin
        current_state<=STATE_IDLE;
        timeout <= 1'b0;
    end
    //没复位则进入下一状态
    else begin
        current_state <= next_state;
    end
end

//状态机描述
always @ (*) begin
    case(current_state)

        STATE_IDLE : begin
            //默认状态转移到计时状态
            if(start_continue == 1'b1) begin
                next_state = STATE_COUNTING;
            end
            //默认状态不变
            else begin
                next_state = STATE_IDLE;
            end
        end

        STATE_COUNTING : begin
            //计时状态转移到暂停状态
            if(pause_stop==1'b1) begin
                next_state = STATE_PAUSE;
            end
            //计时状态转移到超时状态
            else if (min == 1'b1 && sec == 'h59 && milisec == 'h99 && flag ) begin
                next_state = STATE_TIMEOUT;
            end
            //继续计时
            else begin
                next_state = STATE_COUNTING;
            end
        end

        STATE_PAUSE : begin
            //收到暂停信号，保持暂停

```

```

        if(pause_stop == 1'b1)
            next_state = STATE_PAUSE;
        //收到继续信号，暂停状态转移到计时状态
        else if(start_continue==1'b1)
            next_state = STATE_COUNTING;
        //保持暂停
        else
            next_state = STATE_PAUSE;
    end

    STATE_TIMEOUT : begin
        //复位到默认态
        if(rst_n==1'b0) begin
            next_state = STATE_IDLE;
        end
        //保持超时态
        else begin
            next_state = STATE_TIMEOUT;
        end
    end
    //给冗余态用
    default:
        next_state <= STATE_IDLE;
    endcase
end

//10ms，根据时钟频率决定
parameter MILLISEC_10 = 4;
//用于记录是否满足 10ms 进 1
reg [31:0] count;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        count<='b0;
    end
    else if(current_state == STATE_COUNTING) begin
        if(count < MILLISEC_10)
            count<=count+1'b1;
        else begin
            count<='b0;
        end
    end
    else if (current_state == STATE_TIMEOUT) begin
        count<='b0;
    end
end

```

```

        end
    else if(current_state==STATE_PAUSE) begin
        count<=count;
    end
end
end

```

```

//flag 是判断条件，当 flag 是 true 的时候 ms 位加一
wire flag;
assign flag  =  current_state == STATE_COUNTING && count == MILLISEC_10 ;

```

```

//毫秒处理
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        milisec <= 'b0;
    end
    else if(flag) begin
        if(milisec=='h99) begin
            milisec <= 'b0;
        end
        else if(milisec[3:0]=='h9)begin
            milisec[3:0]<='h0;
            milisec[7:4]<= milisec[7:4] +1'b1;
        end
        else begin
            milisec[3:0] <= milisec[3:0] + 1'b1;
        end
    end
end
end

```

```

//秒数处理
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        sec <= 'b0;
    end
    else if (flag&&milisec=='h99) begin
        if(sec == 'h59)begin
            sec<='b0;
        end
        else if (sec[3:0]=='h9) begin
            sec[3:0] <='b0;
            sec[7:4] <= sec[7:4]+1'b1;
        end
    else begin

```

```

        sec[3:0] <= sec[3:0] + 1'b1;
    end
end
else begin
    sec <= sec;
end
end
end

//分钟处理
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n) begin
        min <= 1'b0;
    end
    else if(flag&&sec == 'h59&&milisec=='h99) begin
        if(min == 1'b0) begin
            min <=1'b1;
        end
        else begin
            min <= min;
            timeout <= 1'b1;
        end
    end
end
end

endmodule

```

display 模块:

```

module display(
    input clk, //时钟信号
    input wire[7:0] sec, //输入秒数
    input wire[7:0] milisec, //输入毫秒数
    output reg[3:0] select_digit, //数码管选择信号
    output reg[7:0] show_led //LED 控制信号
);
    reg[3:0] show_num; //当前数码管显示时间
    reg[1:0] count; //递增从而切换数码管进行显示
    reg point; //判断小数点是否亮灯
    parameter //LED 控制信号
        zero = 8'b00111111, //63
        one = 8'b00000110, //6
        two = 8'b01011011, //91
        three = 8'b01001111, //79
        four = 8'b01100110, //102

```



```

    five = 8'b01101101, //109
    six = 8'b01111101, //125
    seven = 8'b00000111, //7
    eight = 8'b01111111, //127
    nine = 8'b01101111; //111

initial show_num=4'b0000;
    initial count=2'b00;
always @(posedge clk) begin //切换数码管，并更新显示数字
    case(count)
        2'b00: begin
            select_digit<=4'b0001;
            show_num<=milisec[3:0];
            point=0;
        end

        2'b01: begin
            select_digit<=4'b0010;
            show_num<=milisec[7:4];
            point=0;
        end

        2'b10: begin //第 3 位数码管需要亮小数点
            select_digit<=4'b0100;
            show_num<=sec[3:0];
            point=1;
        end

        2'b11: begin
            select_digit<=4'b1000;
            show_num<=sec[7:4];
            point=0;
        end
    endcase
    count <= count+1'b1; //切换数码管
end

always @(*) begin //不断重复，当 show_num 改变，更新 LED 控制信号的值
    if(point==0) begin
        case(show_num)
            4'b0000:show_led=zero;
            4'b0001:show_led=one;
            4'b0010:show_led=two;
            4'b0011:show_led=three;

```

```

        4'b0100:show_led=four;
        4'b0101:show_led=five;
        4'b0110:show_led=six;
        4'b0111:show_led=seven;
        4'b1000:show_led=eight;
        4'b1001:show_led=nine;
    endcase
end
else begin //需要亮小数点, 加上 8'b10000000 则 H 为 1, 小数点亮
    case(show_num)
        4'b0000:show_led=zero+8'b10000000;
        4'b0001:show_led=one+8'b10000000;
        4'b0010:show_led=two+8'b10000000;
        4'b0011:show_led=three+8'b10000000;
        4'b0100:show_led=four+8'b10000000;
        4'b0101:show_led=five+8'b10000000;
        4'b0110:show_led=six+8'b10000000;
        4'b0111:show_led=seven+8'b10000000;
        4'b1000:show_led=eight+8'b10000000;
        4'b1001:show_led=nine+8'b10000000;
    endcase
end
end
endmodule

```

key_rebounce 模块:

```

module key_rebounce(                                //定义输入输出端口
    input        clk,                                //系统时钟
    input        rst_n,                            //复位信号
    input        key_in,                            //按键输入信号
    output reg    key_out                            //按键去抖输出信号
);

    reg key_in0;                                    //记录上个时钟周期的按键输入信号
    reg [19:0] count;                                //计数寄存器

    wire change;                                    //按键输入改变信号

    parameter    C_COUNTER_NUM = 5;
    //    parameter    C_COUNTER_NUM = 180000;

    always@(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n)//复位处理

```

```

        key_in0 <= 0;
    else        //记录按键输入
        key_in0 <= key_in;
    //如果前后两个时钟按键输入数据不同，将此信号置为 1
    assign change=(key_in & !key_in0)|(!key_in & key_in0);

    always@(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n)    //复位处理
            count <= 0;
        else if(change)//按键输入发生改变，重新开始计数
            count <= 0;
        else
            count <= count + 1;

    always@(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n)    //复位处理
            key_out <= 0;
        else if(count >= C_COUNTER_NUM - 1)//更改输出信号
            key_out <= key_in;
endmodule

```

LED 模块:

```

module LED(
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire min,
    input wire timeout, //超时信号
    output wire l1, //LED 灯，时间>=60s 亮起
    output wire l2 //LED 灯，超时亮起
);
    reg light1,light2; //对应于 l1,l2
    initial light1=1'b0;
    initial light2=1'b0;

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if(~rst_n) begin
            light1=1'b0;
            light2=1'b0;
        end
        else begin
            light1=min;
            if(timeout==1'b1)
                light2=1'b1;
        end
    end

```

```

        end
    end

    assign l1=light1;
    assign l2=light2;
endmodule

```

4. 电路验证

a) TestBench

```

`timescale 1ns / 1ns

module test(
);

    reg clk;           // 时钟信号
    reg rst_n;         // 复位按键
    reg start_continue; // 开始按键
    reg pause_stop;    // 暂停按键
    wire[3:0] select_digit; // 段选
    wire[7:0] show_led; // 显示
    wire l1;           // 1min 标志
    wire l2;           // 超时标志

    running_timer running_timer_instance(
        .clk          (clk),
        .rst_n         (rst_n),
        .start_continue (start_continue),
        .pause_stop    (pause_stop),
        .select_digit   (select_digit),
        .show_led       (show_led),
        .l1             (l1),
        .l2             (l2)
    );

    initial clk = 1'b0 ;
    always #1 clk=~clk ;
    // SEC 代表 1 S
    parameter SEC = 1000 ;
    initial begin
        $dumpfile("dumpfile.vcd");
        $dumpvars;
        // 当前时刻 0S , 开始计时
        start_continue = 1'b1;
        pause_stop = 1'b0;
    end
endmodule

```

```

rst_n = 1'b1;

#(4* SEC);
// 当前时刻 4S , 按下暂停
pause_stop = 'b1;
start_continue = 0 ;

#(2 * SEC);
// 当前时刻 6S , 继续计时
pause_stop = 'b0;
start_continue = 1 ;

#(2*SEC);
// 当前时刻 8S , 暂停,
pause_stop = 'b1;
start_continue = 0 ;

#(SEC);
// 当前时刻 9S, 清零
pause_stop=0 ;
rst_n=0 ;


#(SEC);
// 当前时刻 10S, 重新开始计时
rst_n = 1 ;
start_continue = 'b1;
// 在 70S 时, L1 输出 1,
// 第一个 LED 灯亮, 表示 1min
// 在 130S 时, I2 输出 1,
// 第二个 LED 灯亮, 表示超时
#(125*SEC);

$finish;
end

endmodule

```

b) 仿真结果

 

为了方便观察 把 1000ns 近似为 1s

观察仿真图可以发现

0s 时： 电路开始计时

4s 时： 按下暂停键，

6s 时： 继续计时

8s 时： 按下暂停键

9s 时： 按下复位键，计时器变为 0

10s 时： 电路重新开始计时

70s 时： I1 输出 1，表示计时器已经计时一分钟

130s 时： I2 输出为 1， 表示超过 1min59s99ms,处于超时状态

5. 电路上板

为 4 个数码管、数码管的 LED 信号、2 个 LED 灯、开始暂停复位按键进行管脚分配。

Tcl Console Messages Log Reports Design Runs I/O Ports x															
Name	Direction	Neg Diff Pair	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vcco	Vref	Drive Strength	Slew Type	Pull Type	Off-Chip	Off-Chip		
All ports (18)															
select_digit (4)															
select_digit[3]	OUT		H1		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
select_digit[2]	OUT		C1		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
select_digit[1]	OUT		C2		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
select_digit[0]	OUT		G2		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
show_led (8)															
show_led[7]	OUT		D5		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
show_led[6]	OUT		B2		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
show_led[5]	OUT		B3		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
show_led[4]	OUT		A1		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
show_led[3]	OUT		B1		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
show_led[2]	OUT		A3		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
show_led[1]	OUT		A4		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
show_led[0]	OUT		B4		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
Scalar ports (6)															
clk	IN		R11		14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	NONE		
I1	OUT		T5		34	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
I2	OUT		K2		35	LVC MOS33*	3.300		12		NONE	FP_VT	FP_VT		
pause_stop	IN		J2		35	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	NONE		
rst_n	IN		P15		14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	NONE		
start_continue	IN		R17		14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	NONE		

6. 实验心得

一开始将题目转化为状态图，然后思考如何将状态图转化为代码，并输出分秒毫秒，这个过程中遇到了一些问题。同时，如何将整个计时功能分成不同模块，模块间的组合与调用，也花了一些时间，最终决定用一个主模块调用所有其余模块。